

Preguntas de Investigación de Electricidad:

- 1) ¿Qué es la corriente/intensidad eléctrica?
- 2) ¿Qué es la diferencia de potencial eléctrico/tensión eléctrica?
- 3) ¿Qué es la resistencia eléctrica?
- 4) ¿Qué dice la ley de ohm?
- 5) ¿Cómo se representa la corriente eléctrica en su equivalente hidráulico?
- 6) ¿Cómo se representa la diferencia de potencial eléctrico en su equivalente hidráulico? ¿y la resistencia eléctrica?
- 7) Dibujar un circuito eléctrico y su equivalente hidráulico.
- 8) ¿Cómo identificar a las resistencias en serie?
- 9) ¿Cómo identificar a las resistencias en paralelo?
- 10) ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de varias resistencias en serie?
- 11) ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo?
- 12) ¿En qué momento llamamos a la tensión eléctrica como:
 - a. Diferencia de Potencial Eléctrico
 - b. Potencial Eléctrico
 - c. Fuerza electromotriz
 - d. Caída de tensión eléctrica